



# Solution of MT1 EEE313 Spring 19-3-2021

## Q1 solution

$$V_z = V_{z0} + I_z r_z \Rightarrow 8.2 = V_{z0} + 10 \times 10^{-3} \times 20 = V_{z0} + 0.2$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{z0} = 8 \text{ V.}} \quad (5p)$$

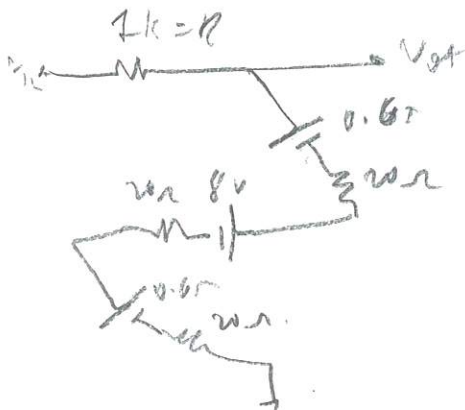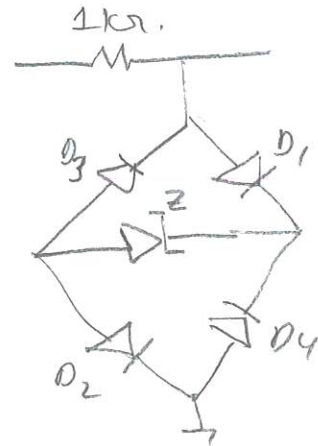$V_i > 2 \times 0.65 + 8 = 9.3 \text{ V}$  then  
 $D_1, D_2$  and  $Z$  are ON.  $D_3, D_4$  OFF




$$V_{out} = \frac{V_{in} - 9.3}{R + 2r_d + r_z} \times (2r_d + r_z) + 9.3$$

$$= \frac{V_{in} - 9.3}{1060} \times 60 + 9.3$$


$$= 0.0566 (V_{in} - 9.3) + 9.3$$

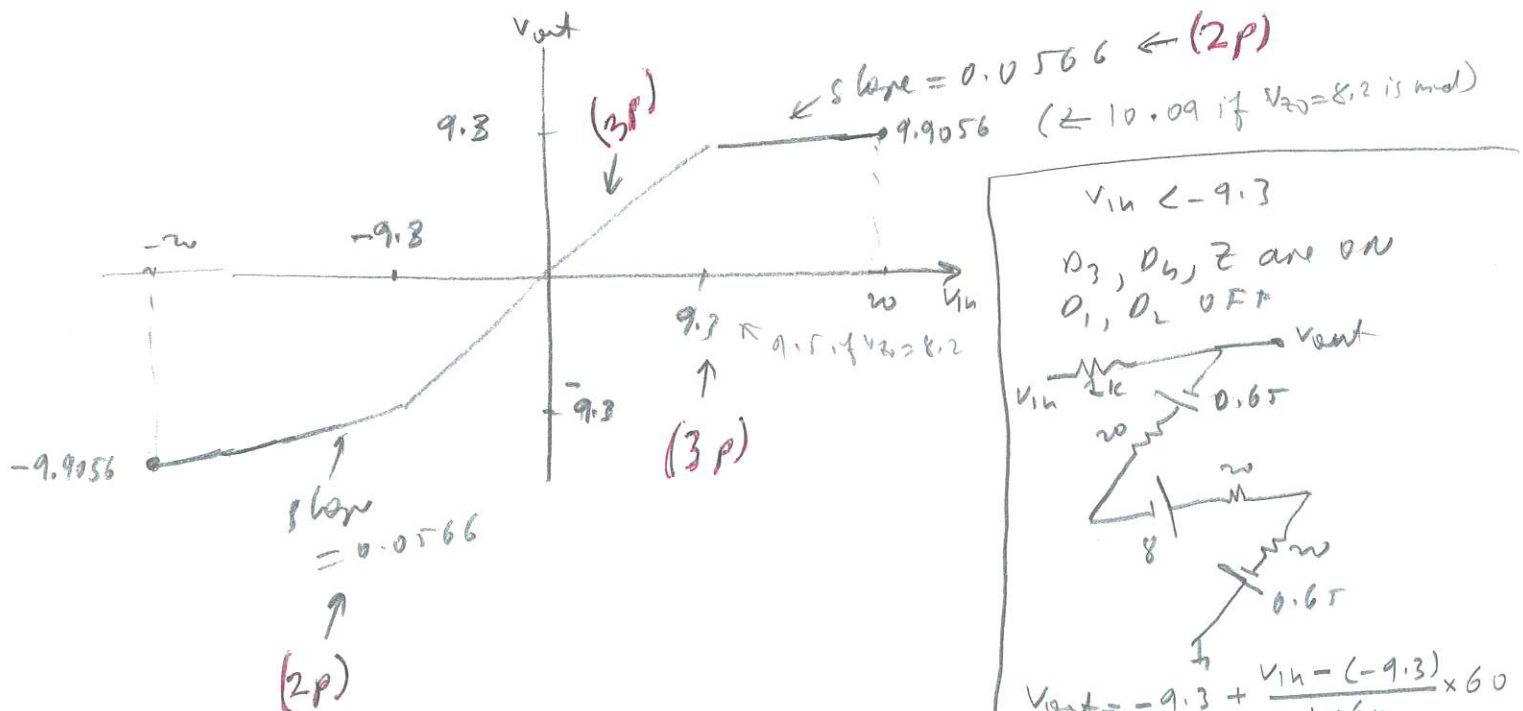$-9.3 < V_i < 9.3$  all OFF  $\Rightarrow V_{out} = V_{in}$ .



Without sketch no 3+3+2+2.

## Q2 solution

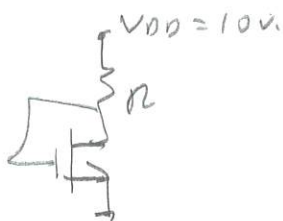

$V_{TN} = 0.6V$   
 $k_n = 0.5 \text{ mA/V}^2$

$I_D = 12.5 \text{ mA}$

a)  $\lambda = 0$   $12.5 = 0.5 (V_{GS} - 0.6)^2$

$V_{GS} = 0.6 \pm \sqrt{25} = 0.6 \pm 5 = \begin{cases} 5.6 > 0.6 \checkmark \\ -4.4 > 0.6 \times \end{cases}$

$V_{GS} = 5.6 = V_{DS}$  ( $5.6 > 5.6 - 0.6 \checkmark$ ) (1p)

$R = \frac{10 - 5.6}{12.5} = \frac{4.4}{12.5} = 0.352 \text{ k}\Omega = 352 \Omega = R$  (4p)

b)  $\lambda = 0.02$   $12.5 = 0.5 (V_{GS} - 0.6)^2 (1 + 0.02 V_{GS})$  (1p)

$25 = (V_{GS}^2 - 1.2 V_{GS} + 0.36) (1 + 0.02 V_{GS})$

$= V_{GS}^2 - 1.2 V_{GS} + 0.36 + 0.02 V_{GS}^3 - 0.024 V_{GS}^2 + 0.0072 V_{GS}$

$0.02 V_{GS}^3 + 0.976 V_{GS}^2 - 1.1928 V_{GS} - 24.64 = 0$  (1p)

$V_{GS} = \begin{cases} -49.5 \times \\ 5.35 > 0.6 \checkmark \\ -4.65 \times \end{cases}$

$V_{GS} = V_{DS} = 5.35 > 5.35 - 0.6 \checkmark$


$R = \frac{10 - 5.35}{12.5} = 0.372 \text{ k}\Omega$

$R = 372 \Omega$  (8p)

numerically wrong solution -5p

wrong approach -8p

## Q3 solution

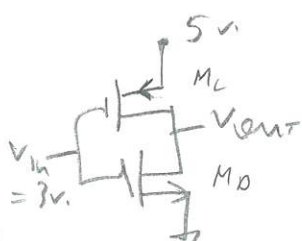

$k_n = k_p = 1 \text{ mA/V}^2$   
 $V_{TN} = 1V$   $V_{TP} = -1V$   
 $\lambda = 0$

Assume  $M_N$  is NONSAT,  $M_L$  = SAT.

$1 [2(3-1)V_D - V_D^2] = 1 (5-3-1)^2$

$4V_D - V_D^2 = 1$   $V_D^2 - 4V_D + 1 = 0$

$V_D = V_{GS} = \begin{cases} 3.732 < 3-1 \times \\ 0.268 < 3-1 \checkmark \end{cases} \Rightarrow V_D = 0.268V$

$V_{SD} = 5 - 0.268 > (5-3)-1 \checkmark$  \*\*

Checks: 1p + 1p Trans. Eqn 4p, Soln 4p wrong transistor equation (-5p)  
 fundamentally wrong tr. eqn (-8p)

\* Iterative solution per Q2 part b).

Initially take  $V_{GS} = 5.6$ ,  $F = 25 = (V_{GS} - 0.6)^2 (1 + 0.002 V_{GS}) = 0$

$V_{GS}$	F
5.6	-2.8
5.0	3.7
5.3	0.568
5.4	-0.528
5.35	0.023
✓ 5.352	0.0014

\*\* Check the other case  $M_N$  SAT,  $M_L$  NONSAT


$(3-1)^2 = 2(5-3-1)V_{SD} - V_{SD}^2$

$4 = 2V_{SD} - V_{SD}^2$   $V_{SD}^2 - 2V_{SD} + 4 = 0$

$V_{SD} = \text{complex}$

# Q4 solution

a)

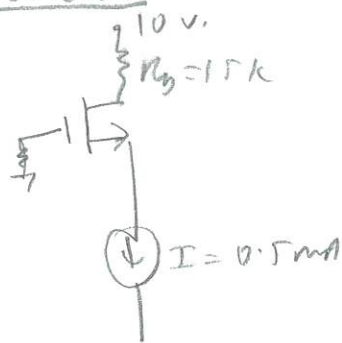

Assume SAT (\$\lambda = 0\$)

$$I_D = 0.5 \text{ mA}$$

$$0.5 = 0.5(V_{GS} - 1)^2$$


$$\Rightarrow V_{GS} = 1 \pm 1 \quad \begin{matrix} 2.5 > 1.5 \\ 0.5 > 1.5 \end{matrix}$$

$$V_{GS} = 2.5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 10 - 15 \times 0.5 - (-2.5)$$

$$= 10 - 7.5 + 2.5 = 5 \text{ V} > 2.5 - 1.5 \quad \checkmark$$
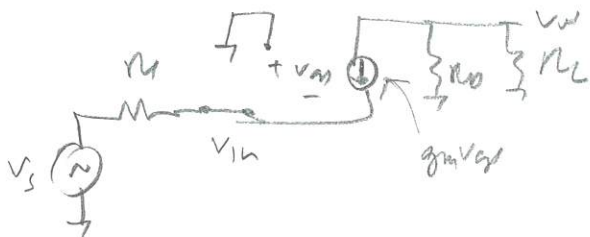
$$g_m = 2\sqrt{0.5 \times 0.5} = 1 \text{ mA/V} \quad (1p) \quad (2p)$$



$$V_S = R_S(-g_m v_{gs}) - v_{gs}$$

$$= -v_{gs}(1 + g_m R_S)$$


$$\frac{v_{gs}}{v_s} = -\frac{1}{1 + g_m R_S}$$

$$v_{out} = -g_m v_{gs}(R_D \parallel R_L)$$

$$\frac{v_{out}}{v_{gs}} = -g_m(R_D \parallel R_L)$$

(6p)
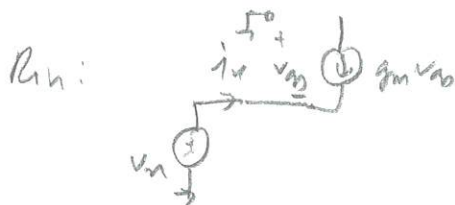
$$A_v = \frac{v_{out}}{v_s} = \frac{v_{gs}}{v_s} \cdot \frac{v_{out}}{v_{gs}} = \frac{g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S} = \frac{1 \times (15 \parallel 15)}{1 + 1 \times 0.5} = \frac{7.5}{1.5} = 5 \quad \boxed{7.143 \text{ V/V}}$$




$$v_x = -v_{gs}$$

$$i_x = -g_m v_{gs}$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m} = 1 \text{ k}\Omega = R_{in} \quad (5p)$$

Next:

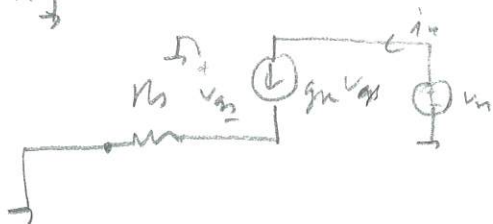

$$-v_{gs} = g_m v_{gs} R_S \Rightarrow v_{gs} = 0$$

$$\Rightarrow i_x = 0 \Rightarrow \frac{v_x}{i_x} = \infty$$

(4p)


No derivation \$\Rightarrow \times \frac{1}{2}\$

$$\therefore R_{out} = R_D \parallel \infty = 15 \text{ k}\Omega = R_{out}$$

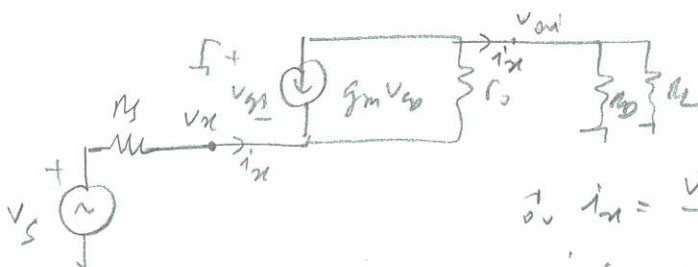b) \$\lambda = \frac{1}{75}\$

DC values same \$\Rightarrow g\_m = 1 \text{ mA/V}\$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{\frac{1}{75} \times 0.5} = 150 \text{ k}\Omega \quad (1p)$$



$$i_x = \frac{v_x - v_{out}}{r_o} - g_m v_{gs}$$

$$v_{gs} = -v_x \quad v_{out} = i_x(R_D \parallel R_L)$$

$$i_x = \frac{v_x - i_x(R_D \parallel R_L)}{r_o} + g_m v_x$$

$$i_x(r_o + R_D \parallel R_L) = v_x(1 + g_m r_o)$$

$$\frac{v_x}{i_x} = \frac{r_o + R_D \parallel R_L}{1 + g_m r_o} = \frac{150 + 7.5}{1 + 1 \times 150} = \frac{157.5}{151} = 1.043 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = 1.043 \text{ k}\Omega \quad (5p)$$

$$A'_{in} = \frac{v_s}{R_S + R_{in}} \quad v_{out} = i_x \times R_D \parallel R_L$$

$$= \frac{v_s}{R_S + R_{in}} \times R_D \parallel R_L$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{R_D \parallel R_L}{0.05 + 1.043} = \frac{7.5}{1.093} = 6.86 = A_v$$

$$= 0.915 \times 7.5$$

(6p)

$$\frac{v_{out}}{v_s} = \frac{R_D \parallel R_L}{R_S + R_{in}} = \frac{7.5}{0.05 + 1.043} = 6.86$$

## Q5 solution

a) Assume both TRs are SAT.

$$3 = 2(V_{GS1} - 1)^2 \Rightarrow V_{GS1} = 1 \pm \sqrt{1.5} = \begin{cases} 2.225 & \checkmark > 1.5 \\ -0.225 & \times \end{cases}$$

$$V_{G1} = 2.225 + 3 \times 1.2 - 5 = 0.825 \text{ V.}$$

$$V_{S1} = 3.6 - 5 = -1.4 \text{ V.}$$

$$V_{G1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \times 5 = \frac{5R_3}{500} = \frac{R_3}{100} \Rightarrow \boxed{R_3 = 82.5 \text{ k}\Omega.} \quad (3P)$$

$$V_{D1} = V_{S1} + V_{DSQ1} = 3 \times 1.2 - 5 + 2.5 = 1.01 \text{ V.}$$

$$V_{G2} = 1.1 + 2.225 = 3.325 \text{ V.}$$

$$V_{G2} = \frac{R_2 + R_3}{500} \times 5 = \frac{R_2 + R_3}{100} = 3.325 \Rightarrow R_2 + R_3 = 332.5 \text{ k}\Omega.$$

$$\Rightarrow \boxed{R_2 = 250 \text{ k}\Omega.} \quad (3P)$$

$$R_1 = 500 - R_2 - R_3 \Rightarrow \boxed{R_1 = 167.5 \text{ k}\Omega.} \quad (3P)$$

check:  $2.5 > 2.225 - 1 \checkmark$


$$V_{D2} = V_{D1} + V_{DSQ2} = 1.1 + 2.5 = 3.6 \text{ V.}$$

$$\Rightarrow R_0 = \frac{5 - 3.6}{3} \Rightarrow \boxed{R_0 = 0.467 \text{ k}\Omega.} \quad (3P)$$

Actually  
 $5 = 3 \times R_0 + 2.5 + 2.5 + 3 \times 1.2 + (-5)$   
 $5 - 3.6 = 3R_0 \Rightarrow R_0 = 0.467 \text{ k}\Omega.$

b)

(4P)

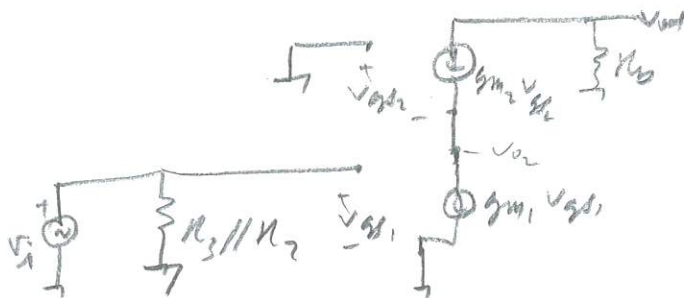

$$v_{out} = -g_{m2} v_{gs2} R_D$$

$$= -g_{m2} v_{gs1} R_D$$


$$= -g_{m2} v_i R_D$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_{m2} R_D$$

$$g_{m2} = 2 \sqrt{2 \times 3} = 4.9 \text{ mA/V.} \quad (4P)$$

$$A_v = -4.9 \times 0.467 = -2.29 = A_{v1} \quad (4P)$$

c)

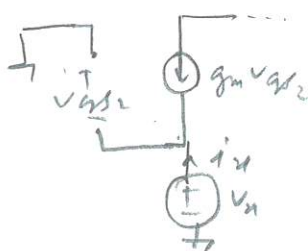

$$R_{eq} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{-v_{gs2}}{-g_{m2} v_{gs2}} = \frac{1}{g_{m2}} = R_{eq} = 204 \Omega \quad (4P)$$

$$v_{o2} = -g_{m1} v_{gs1} \times R_{eq} \quad v_{gs1} = v_i \quad A_{v2} = -g_{m1} v_i \frac{1}{g_{m2}} = \boxed{-1 = A_{v2}} \quad (5P)$$