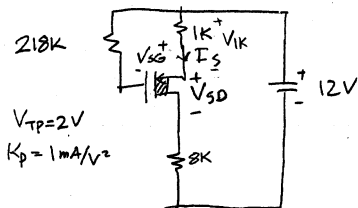


1. (20 points) For the circuit given below, $V_{TP}=2V$ and $K_P=1mA/V^2$.

- Find the DC bias (I_{DQ} and V_{DSQ}) of the transistor.
- Plot the DC load line of the transistor.



$$a-) V_{IK} + V_{SG} = 0 \Rightarrow 1000 I_S + V_{SG} = 0 \Rightarrow I_S = \frac{-V_{SG}}{1000}$$

assuming saturation

$$I_D = K_P (V_{SG} + V_{TP})^2$$

$$\frac{-V_{SG}}{1000} = 10^{-3} (V_{SG} + 2)^2 \Rightarrow -V_{SG} = V_{SG}^2 + 4V_{SG} + 4$$

$$V_{SG}^2 + 5V_{SG} + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$V_{SG1,2} = \frac{-b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{2a}} = -\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25 - 16}{2}} = -\frac{5}{2} \pm \frac{3}{2}$$


$$V_{SG1,2} = -1, -4 \quad -4V \text{ is beyond } V_{TP} \Rightarrow \text{not valid} \Rightarrow$$

$$V_{SG} = -1 \text{ Volts.} \Rightarrow I_S = \frac{1V}{1000\Omega} = 1mA$$


$$V_{SD} = -(1mA \cdot 8K) + 12V = 3V \quad V_{SG} + V_{TP} = -1 + 2 = 1V$$

$$V_{SG} + V_{TP} = 1V < V_{SD} = 3V \Rightarrow \text{sat assumption is correct.}$$

b-) DC load line

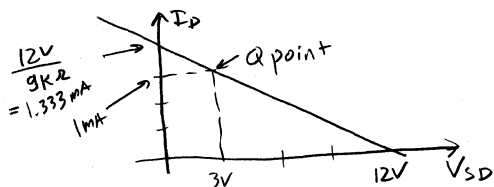

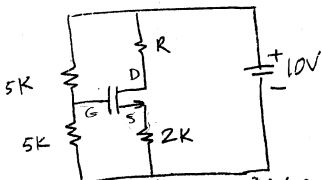2. (20 points) For the transistor shown below, $V_{TH}=2V$ and $K_n=2mA/V^2$. Find the value of R to bias the transistor at the edge of saturation and non-saturation region.



$V_{TH}=2V$ $K_n=2mA/V^2$ Assume SAT

$$V_{GS} = \frac{10V \times 5}{5+5} - I_D \times 2000 \Rightarrow V_{GS} = 5 - 2000 I_D \Rightarrow$$

$$I_D = \frac{5 - V_{GS}}{2000} = 2 \times 10^{-3} (V_{GS} - 2)^2 \Rightarrow \frac{5 - V_{GS}}{4} = V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4$$

$$5 - V_{GS} = 4V_{GS}^2 - 16V_{GS} + 16 = 0 \Rightarrow 4V_{GS}^2 - 15V_{GS} + 11 = 0$$

$$V_{GS1,2} = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{15}{8} \pm \frac{\sqrt{225 - 4 \times 4 \times 11}}{8}$$

$$V_{GS1,2} = \frac{15}{8} \pm \frac{\sqrt{225 - 176}}{8} = \frac{15}{8} \pm \frac{\sqrt{49}}{8} = \frac{15}{8} \pm \frac{7}{8} = \frac{22}{8}, \frac{8}{8}$$

$$V_{GS1,2} = 2.75V, \text{ } 1V < V_{TH} \Rightarrow V_{GS} = 2.75V$$

$$I_D = K_n (2.75 - 2)^2 = 2 \times 10^{-3} (0.75)^2 = 1.125 \times 10^{-3} A$$

$$V_{2K} = 1.125 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = 2.25V$$

$$V_{GS} = 5 - 2.25 = 2.75V \Rightarrow \text{solution is correct.}$$

In order to bias the transistor at the edge of saturation

$$V_{GS} - V_{TH} = V_{DS} \Rightarrow V_{DS} = 2.75 - 2 = 0.75V$$

$$\Rightarrow V_R = 10V - V_{DS} - V_{2K} = 10V - 0.75V - [5V - V_{GS}]$$

$$= 10V - 0.75V - [5 - 2.75] = 10V - 0.75V - 2.25V$$

$$V_R = 10 - 3 = 7V \Rightarrow R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{7V}{1.125mA} = 6.22K\Omega$$

Alternative solution I

$$\frac{V_S}{2 \times 10^3} = I_D = 2 \times 10^{-3} (5 - V_S - V_{TN})^2 = 2 \times 10^{-3} (3 - V_S)^2$$

$$V_S = 4(9 - 6V_S + V_S^2) = 36 - 24V_S + 4V_S^2 \Rightarrow$$

$$4V_S^2 - 25V_S + 36 = 0$$

$$V_{S1,2} = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{25}{8} \pm \frac{\sqrt{625 - 4 \times 4 \times 36}}{8} = \frac{25}{8} \pm \frac{7}{8} = \frac{32}{8}, \frac{18}{8}$$

$$V_{S1,2} = 4, 2\frac{1}{8} = 4, 2.25 \text{ V} \quad V_S = 4 \text{ V} \Rightarrow V_{GS} = 1 \text{ V} < V_{TH}$$

$$V_S = 2.25 \text{ V} \Rightarrow V_{GS} = 5 - 2.25 = 2.75 \text{ V}, I_D = \frac{2.25 \text{ V}}{2 \text{ k}} = 1.125 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} = 2.75 \text{ V} - 2.00 \text{ V} = 0.75 \text{ V}$$

Alternative solution II

$$I_D = 2 \times 10^{-3} [5 - 2000 I_D - 2]^2 \text{ assuming SAT}$$

$$I_D = 2 \times 10^{-3} [3 - 2000 I_D]^2 \text{ let } I_D' = I_D \times 10^3 \Rightarrow \frac{I_D'}{1000} = I_D$$

$$\frac{I_D'}{1000} = 2 \times 10^{-3} \left[3 - \frac{2000 I_D'}{1000} \right]^2 \Rightarrow I_D' = 2 [3 - 2 I_D']^2$$

$$I_D' = 2 [9 - 12 I_D' + 4 I_D'^2] = 18 - 24 I_D' + 8 I_D'^2 \Rightarrow 8 I_D'^2 - 25 I_D' + 18 = 0$$

$$I_{D'1,2} = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{25}{16} \pm \frac{\sqrt{625 - 4 \times 8 \times 18}}{16} = \frac{25}{16} \pm \frac{\sqrt{49}}{16} = \frac{25 \pm 7}{16}$$

$$I_D' = \frac{18}{16}, \frac{32}{16} \text{ mA} = 1.125, 2 \text{ mA}$$