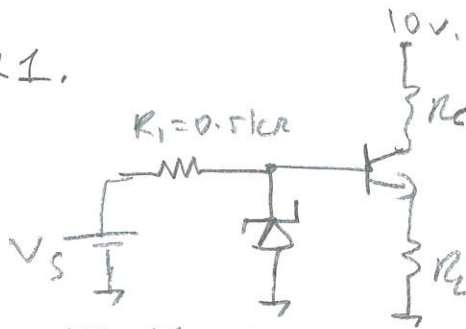


Q1.



$$50 < R_L < 100 \Omega$$

$$9 < V_S < 12 \text{ V}$$

$$3 \text{ mA} < I_2 < 11 \text{ mA}$$

$$V_{Z0} = 6 \text{ V}$$

wrong combination
of 12V, 9V, 50Ω, 100Ω \Rightarrow 0 points

$$\begin{aligned} a) \quad I_{2\max} &= \frac{12-6}{0.5} - \frac{1}{\beta+1} \frac{6-0.7}{0.1} \\ &= 12 - \frac{53}{\beta+1} < 11 \quad (= \frac{66}{6} = 11 \text{ mA}) \\ \frac{53}{\beta+1} &> 1 \quad \beta+1 < 53 \quad \beta < 52. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{2\min} &= \frac{9-6}{0.5} - \frac{1}{\beta+1} \frac{6-0.7}{0.05} \\ &= 6 - \frac{106}{\beta+1} > 0.1, \quad 5.9 > \frac{106}{\beta+1} \quad \beta+1 > 17.97 \\ &\quad \beta > 17 \end{aligned}$$

$$\boxed{17 < \beta < 52} \quad (8p)$$

b) we need to check for the worst case: $V_E = 6 - 0.7 = 5.3$

$$V_{CE} = 10 - \frac{5.3}{R_L} \times \frac{\beta}{\beta+1} \times R_C - 5.3 > 0.2$$


$$4.7 > \frac{5.3}{R_L} \times \frac{\beta}{\beta+1} \times R_C \quad \text{worst case} \quad 4.7 > \frac{5.3}{0.05} \times \frac{52}{53} \times R_C$$

$$\Rightarrow R_C < 4.7 \times \frac{53 \times 0.05}{5.3 \times 52} = 0.04327 \text{ k}\Omega = 43.27 \Omega. \quad (6p)$$

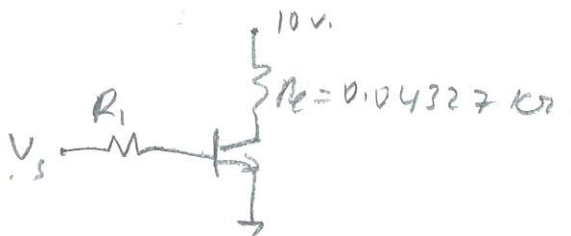c) $R_L = 0$. If the TR is ON then $V_Z = 0.7$ and Z is OFF.

$$I_B = \frac{V_S - 0.7}{0.5} \Rightarrow \frac{9-0.7}{0.5} < I_B < \frac{12-0.7}{0.5}$$

$$\Rightarrow 16.6 < I_B < 22.6 \text{ mA}$$



Assume TR is SAT

$$I_E = \frac{10-0.2}{R_C} = \frac{9.8}{0.04327} = 226.7 \text{ mA}. \quad (6p)$$

$$16.6 \times 17 = 282 \text{ mA}$$

is wrong

In all cases $\beta I_B < I_E$ so SAT.

b) approx. $V_{CE} = 10 - \frac{5.3}{R_L} \times R_C - 5.3 > 0.2$


$$4.7 > \frac{5.3}{R_L} \times R_C \quad R_C < \frac{4.7 \times R_L}{5.3} = \frac{4.7 \times 0.05}{5.3} = 0.0425$$

Q2.

- a) 6p
- b) 8p
- c) 8p
- d) 8p

(V_{SG}, V_{SD}, I_D , check) - 2p for no check - 2 for w/ V_{SD}, I_D
(1 for gm)

a)

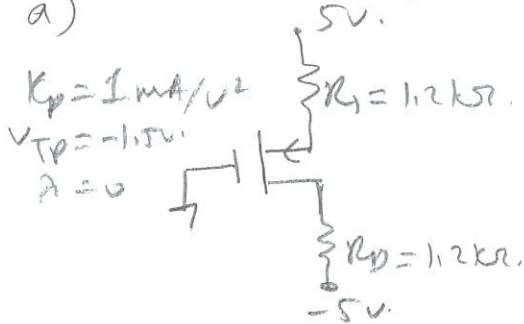

Assume SAT.

$$I_D = 1(V_{SG} - 1.5)^2 = \frac{5 - V_{SG}}{1.2}$$

$$1.2(V_{SG}^2 - 3V_{SG} + 2.25) = 5 - V_{SG}$$


$$1.2V_{SG}^2 - 2.6V_{SG} - 2.3 = 0$$

$$V_{SG} = \frac{2.84 \pm 1.15}{-0.67} \Rightarrow I_D = \frac{5 - 2.84}{1.2} = 1.8 \text{ mA}$$

$$V_{SD} = 5 - 1.2 \times 1.8 - 1.2 \times 1.8 - (-5) = 10 - 2.4 \times 1.8 = 5.68 \text{ V} > 2.84 - 1.5 \text{ V}$$

b) $g_m = 2\sqrt{1 \times 1.8} = 2.683 \text{ mA/V}$

$r_o = \infty$

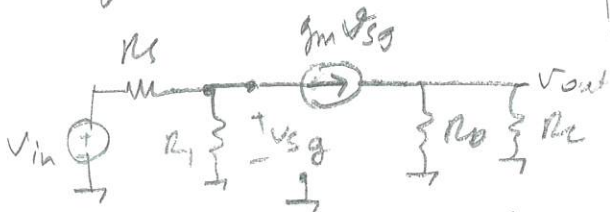

$$\frac{V_{out}}{V_{sg}} = g_m R_D // R_L$$


$$R_D // R_L = 1.2 // 50 = 1.17 \text{ k}\Omega$$

$$A_{mid} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_D // \frac{1}{g_m}}{R_D // \frac{1}{g_m} + R_S} \times g_m R_D // R_L$$

$$\frac{1}{g_m} = \frac{1}{2.683} = 0.373$$


$$\frac{1}{g_m} // R_D = 0.373 // 1.2 = 0.285$$
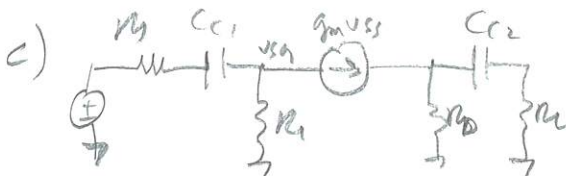
$$A_{mid} = \frac{0.285}{0.285 + 0.2} \times 2.683 \times 1.17 = 0.5876 \times 3.139 = 1.845 \text{ V/V}$$



$$f_1 = \frac{1}{2\pi \times C_{C1} \times (R_S + R_D // \frac{1}{g_m})}$$
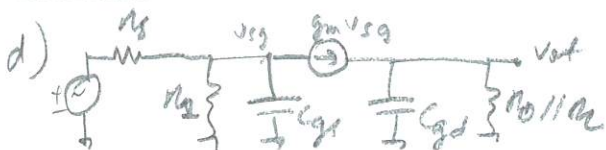
$$= \frac{1}{2\pi \times 4.7 \times 10^{-6} \times 0.485 \times 10^3} = 69.8 \text{ Hz}$$



$$f_2 = \frac{1}{2\pi \times C_{C2} \times (R_D + R_L)} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-6} \times 51.2 \times 10^3} = 3.11 \text{ Hz} \Rightarrow f_L = 69.8 \text{ Hz}$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \times C_{gs} \times (R_S // R_D // \frac{1}{g_m})} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^{-12} \times 0.117 \times 10^3} = 136 \text{ MHz}$$


$$f_2 = \frac{1}{2\pi \times C_{gd} \times R_D // R_L}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 4 \times 10^{-12} \times 1.17 \times 10^3} = 34 \text{ MHz}$$

$$\Rightarrow f_H \approx 34 \text{ MHz}$$

Q3. a)

- a) 8p
- b) 7p
- c) 7p
- d) 4p
- e) 4p

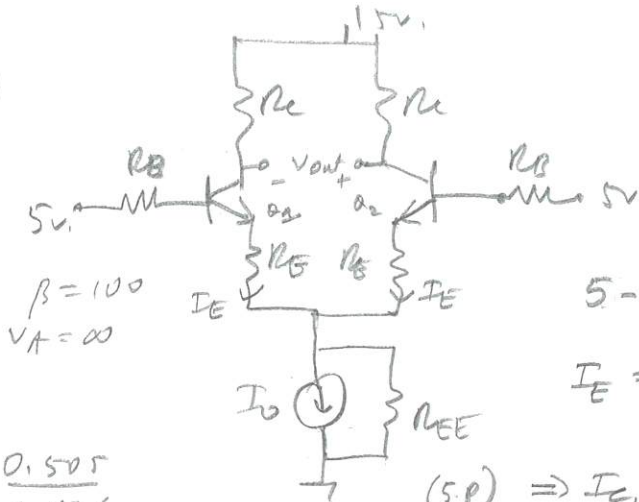

Assume TRs are F.A.

$$5 = \frac{I_E}{\beta+1} \times R_B + 0.7 + I_E R_E + (2I_E - I_0) R_{EE}$$

$$5 - 0.7 + I_0 R_{EE} = I_E \left(\frac{R_B}{\beta+1} + R_E + 2R_{EE} \right)$$

$$I_E = \frac{5 - 0.7 + 200}{\frac{5}{101} + 0.15 + 400} = \frac{204.2}{400.2} = 0.51 \text{ mA}$$

$$(5p) \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{100}{101} \times 0.51 = 0.505 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 15 - I_C \times R_C - (5 - I_B R_B - 0.7) = 15 - 0.505 \times 10 - 5 + 0.7 + \frac{0.51}{101} \times 5 = 5.675 \text{ V} > 0.2 \text{ V} \quad (2p)$$


$$g_m = \frac{0.505}{0.026}$$

$$= 19.42 \text{ mA/V}$$

$$r_o = \infty$$

$$r_{\pi} = \frac{100}{19.42} = 5.15 \text{ k}\Omega$$


b) Differential half circuit

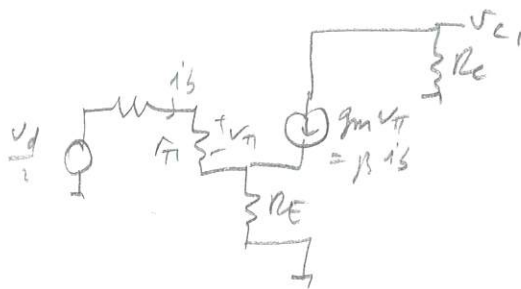

$$\frac{v_{C1}}{v_d} = - \frac{\beta R_C}{R_B + r_{\pi} + (\beta+1) R_E} = - \frac{100 \times 10}{5 + 5.15 + 101 \times 0.15} = - \frac{1000}{25.3} = -39.5$$

$$\frac{v_{C1}}{v_d} = \frac{-39.5}{2} = -19.75$$
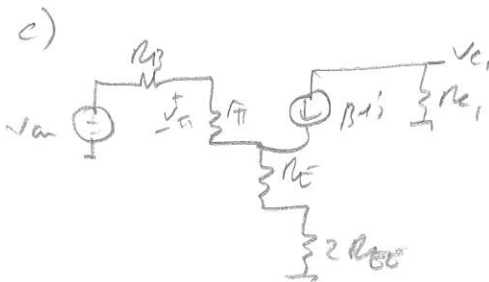
$$\frac{v_{C2}}{v_d} = +19.75 \quad A_{dm} = \frac{v_{C2} - v_{C1}}{v_d} = 39.5$$




$$\frac{v_{C1}}{v_{in}} = \frac{-\beta \times R_C}{R_B + r_{\pi} + (\beta+1)(R_E + 2R_{EE})} = \frac{-100 \times R_C}{5 + 5.15 + 101 \times 400.15} = \frac{-100 \times R_C}{40425}$$

$$\frac{v_{C2}}{v_{in}} = - \frac{100 \times R_{C2}}{40425}$$

$$A_{cm} = \pm \frac{100 \times (R_{C2} - R_{C1})}{40425} = \pm \frac{100 \times 0.02 \times 10}{40425} = \pm 4.95 \times 10^{-4}$$


d)

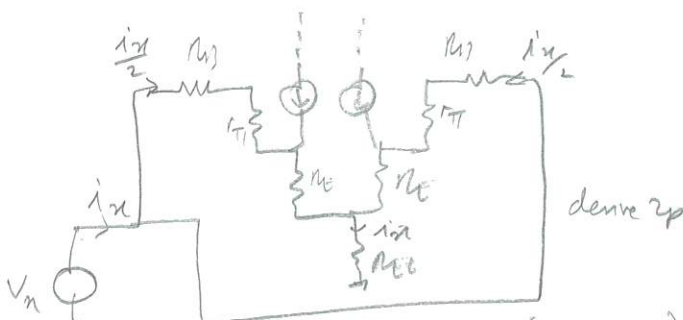

$$v_{in} = \frac{i_x}{2} (R_B + r_{\pi}) + \frac{i_x}{2} (\beta+1) (R_E + 2R_{EE})$$

$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{1}{2} [R_B + r_{\pi} + (\beta+1) (R_E + 2R_{EE})] = \frac{1}{2} \times 40425 = 20.2 \text{ k}\Omega$$

e)

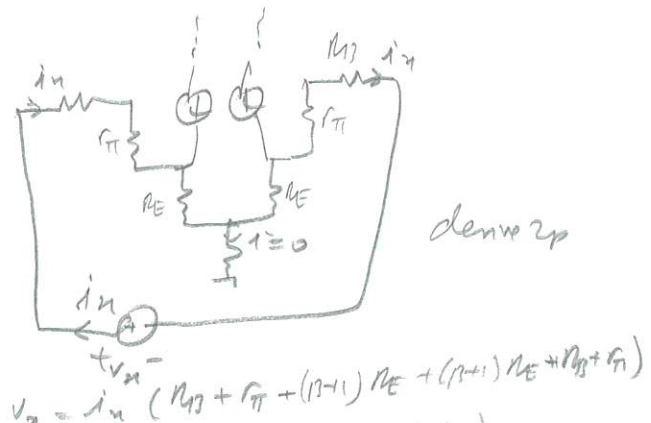


$$R_{id} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = 2(R_B + r_{\pi} + (\beta+1) R_E) = 2 \times 25.3 = 50.6 \text{ k}\Omega$$

Q4.

a) $R_L = \infty$

(6p)

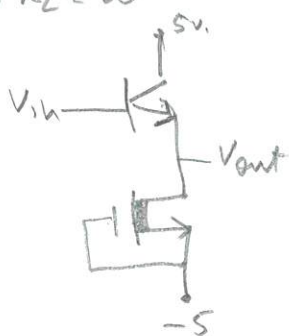

$$V_{BE} = 0 > -1.8 \Rightarrow \text{transistor is not OFF. } I_B = 0.2(0+1.8)^2 = 0.648 \text{ mA}$$

Assume both active

$$V_{DS} = V_{in} - 0.7 - (-5) = V_{in} + 4.3 > 0 - (-1.8)$$

$$V_{in} + 4.3 > 1.8 \quad \boxed{V_{in} > -2.5 \text{ V}}$$

$$V_{CE} = 5 - (V_{in} - 0.7) = 5 - V_{in} + 0.7 = 5.7 - V_{in} > 0.2$$


$$\Rightarrow \boxed{5.5 > V_{in}} \quad \text{Result: } \boxed{-2.5 < V_{in} < 5.5}$$

$$I_E = 38.88 \text{ mA} > 0.$$

(3p) (3p)

b) $V_{out} = 2 \sin \omega t$

(6p)

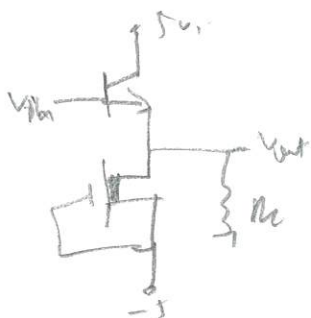

$$V_{DS} = V_{out} - (-5) = 2 \sin \omega t + 5 > 0 - (-1.8)$$

$$2 \sin \omega t > -5 + 1.8 = -3.2 \quad \checkmark \quad \forall t$$

$$V_{CE} = 5 - 2 \sin \omega t > 0.2 \quad \checkmark \quad \forall t$$

$$I_E = \frac{V_{out}}{R_L} + I_B = \frac{2 \sin \omega t}{R_L} + 0.2(0+1.8)^2$$

$$= \frac{2 \sin \omega t}{R_L} + 0.648 \quad I_{E \min} = \frac{-2}{R_L} + 0.648 > 0$$

$$\frac{-2}{R_L} > -0.648 \quad R_L > \frac{2}{0.648} = 3.086 \text{ k}\Omega$$


c) $R_L = 500$

(8p)

$$\text{Q-point: } V_{in} = 0.7 \Rightarrow V_{out} = 0 \Rightarrow I_{R_L} = 0 \Rightarrow I_E = 0.648 \text{ mA}$$

$$\therefore I_C = \frac{100}{101} \times 0.648 \text{ mA} = 0.642 \text{ mA}$$
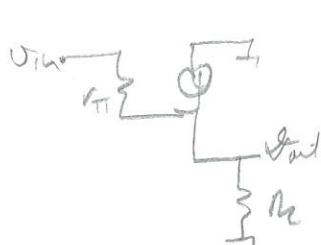
$$r_{\pi} = \frac{0.026}{0.642} \times 100 = 4.05 \text{ k}\Omega \quad (2p)$$



$$i_e = \frac{V_{in}}{r_{\pi} + (\beta+1) R_L} \times (\beta+1) \quad V_{out} = i_e R_L$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{i_e} \cdot \frac{i_e}{V_{in}} = R_L \times \frac{\beta+1}{r_{\pi} + (\beta+1) R_L} = \frac{101 \times 0.5}{4.05 + 101 \times 0.5}$$

$$= \frac{50.5}{4.05 + 50.5} = 0.926 \quad (6p)$$