

Q1.

a) Assume all transistors are SAT.

$$V_{OS4} + V_{OS3} = 5 \quad \text{Since } I_{D3} = I_{D4} \text{ we have}$$

$$K_{n3}(V_{OS3} - 1)^2 = K_{n4}(V_{OS4} - 1)^2$$

$$\frac{K_{n3}}{K_{n4}}(V_{OS3} - 1)^2 = (V_{OS4} - 1)^2 = (5 - V_{OS3} - 1)^2 = (4 - V_{OS3})^2$$

$$4(V_{OS3}^2 - 2V_{OS3} + 1) = 16 - 8V_{OS3} + V_{OS3}^2$$

$$4V_{OS3}^2 - 8V_{OS3} + 4 - 16 + 8V_{OS3} - V_{OS3}^2 = 0$$

$$3V_{OS3}^2 - 12 = 0 \quad V_{OS3}^2 = 4 \quad V_{OS3} = \begin{cases} +2 > 1 \checkmark \\ -2 > 1 \times \end{cases}$$

$$\boxed{V_{OS3} = 2}$$

$$0.2 = K_{n3}(2 - 1)^2 = K_{n3} \Rightarrow \boxed{K_{n3} = 0.2 \text{ mA/V}^2}$$

$$\frac{K_{n3}}{K_{n4}} = 4 \quad K_{n4} = \frac{K_{n3}}{4} = \frac{0.2}{4} \Rightarrow \boxed{K_{n4} = 0.05 \text{ mA/V}^2}$$

$$V_{D3} = V_{S4} = -5 + 2 = -3 \text{ V}$$

$$V_{DS3} = V_{OS3} = 2 > 2 - 1 \checkmark$$

$$V_{DS4} = 0 - V_{S4} = 0 - (-3) = 3 > 2 - 1 \checkmark$$

$$0.1 = K_{n2}(V_{OS2} - 1)^2 = K_{n2}(V_{OS3} - 1)^2 = K_{n2}(2 - 1)^2 = K_{n2}$$

$$M_1 \text{ and } M_2 \text{ are matched so } \boxed{K_{n2} = K_{n1} = 0.1 \text{ mA/V}^2}$$

$$\text{Also } I_{D1} = I_{D2} \Rightarrow V_{OS1} = V_{OS2} = V_{OS3} = 2 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = (5 - 0.1 \times 20) - (-2) = 5 - 2 + 2 = 5 > 2 - 1 \checkmark$$

$$V_{DS2} = -V_{OS2} - (-5) = -(+2) + 5 = 3 \text{ V} > 2 - 1 \checkmark$$

$$b) \quad V_{DS1} = (5 - 0.1 R_D) - (-2) > 2 - 1$$

$$5 - 0.1 R_D + 2 > 2 - 1 \Rightarrow 5 - 0.1 R_D > -1$$

$$5 + 1 > 0.1 R_D$$

$$\boxed{R_D < 60 \text{ k}\Omega}$$

Q2.

a) $\lambda = 0$ Assume SAT.

$$0.4 \text{ mA} = 0.2 (V_{SG} - 0.8)^2$$

$$2 = (V_{SG} - 0.8)^2$$

$$V_{SG} = 0.8 \pm \sqrt{2} = 0.8 \pm 1.41 = \begin{cases} 2.21 > 0.8 \checkmark \\ -0.61 > 0.8 \times \end{cases}$$

$$\boxed{V_{SG} = 2.21 \text{ V}} \Rightarrow V_S = 2.21 \text{ V}$$

$$\boxed{V_{SD} = 5.21} \quad V_{SD} = V_S - V_D = 2.21 - (0.4 \times 5 - 5) = 2.21 - 2 + 5 = 5.21 > 2.21 - 0.8 \checkmark$$

b) $\lambda = 0.02 \frac{1}{\text{V}}$

Assume SAT.

$$0.4 = 0.2 (V_{SG} - 0.8)^2 (1 + 0.02 V_{SD})$$

$$V_{SD} = V_S - V_D = V_{SG} - (5 \times 0.4 - 5) = V_{SG} + 3$$

$$\Rightarrow 2 = (V_{SG} - 0.8)^2 (1 + 0.02 V_{SG} + 0.02 \times 3)$$

$$2 = (V_{SG}^2 - 1.6 V_{SG} + 0.64) (1.06 + 0.02 V_{SG})$$

$$2 = 1.06 V_{SG}^2 - 1.6 \times 1.06 V_{SG} + 0.64 \times 1.06 + 0.02 V_{SG}^3 - 1.6 \times 0.02 V_{SG}^2 + 0.64 \times 0.02 V_{SG}$$

$$2 = 0.02 V_{SG}^3 + V_{SG}^2 (1.06 - 1.6 \times 0.02) + V_{SG} (-1.6 \times 1.06 + 0.64 \times 0.02) + 0.64 \times 1.06$$

$$0 = 0.02 V_{SG}^3 + 1.028 V_{SG}^2 - 1.6832 V_{SG} - 1.3216$$

$$V_{SG} = \begin{cases} -52.96 > 0.8 \times \\ 2.1466 > 0.8 \checkmark \\ -0.58 > 0.8 \times \end{cases} \Rightarrow \boxed{V_{SG} = 2.1466 \text{ V}}$$

$$V_{SD} = 2.1466 - (5 \times 0.4 - 5) = 2.1466 + 3$$

$$\boxed{V_{SD} = 5.1466 \text{ V}} \quad V_{SD} > 2.1466 - 0.8 \checkmark$$

Q3. Assume SAT.


$$g_m = 2 \sqrt{K_n I_D} = 2 \sqrt{K_n \times 6} = 2.2 \quad 4 \times 6 \times K_n = 2.2^2$$

$$K_n = \frac{2.2^2}{24} = \boxed{0.2017 \text{ mA/V} = K_n}$$

$$6 = K_n (2.8 - V_{TN})^2 = 0.2017 (2.8 - V_{TN})^2$$

$$V_{TN} = 2.8 \pm \sqrt{\frac{6}{0.2017}} = \begin{cases} 8.2541 \text{ V} < 2.8 \quad \times \\ -2.6541 \text{ V} < 2.8 \quad \checkmark \end{cases}$$
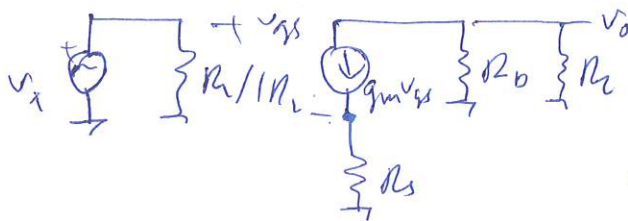
$$\therefore \boxed{V_{TN} = -2.6541} \quad 10 > 2.8 - (-2.6541) \quad \checkmark$$



$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} R_s = v_{gs} (1 + g_m R_s)$$

$$v_o = -g_m v_{gs} R_D / (R_L)$$

$$\Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m R_D / (R_L)}{1 + g_m R_s} = -1$$

$$18 = 6 R_D + 10 + 6 R_s$$

$$8 = 6 (R_D + R_s)$$

$$R_D + R_s = \frac{4}{3}$$

$$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 100$$

$$V_G = 2.8 + 6 \times 0.0982 = 3.3892 \text{ V}$$

$$18 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3.3892$$

$$R_1 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 100 \quad R_1 \times \frac{3.3892}{18} = 100$$

$$R_1 = \frac{100 \times 18}{3.3892} = 531 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{531 R_2}{531 + R_2} = 100 \quad 531 R_2 = 53100 + 100 R_2$$

$$R_2 = \frac{53100}{431} = 123.2 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{2.2 \times R_D / (R_L)}{1 + 2.2 \times R_s} = 1$$

$$2.2 \times (R_D / 11) = 1 + 2.2 \times R_s$$

$$\frac{2.2 R_D}{1 + R_D} = 1 + 2.2 R_s = 1 + 2.2 \left(\frac{4}{3} - R_D\right)$$

$$= 3.933 - 2.2 R_D$$

$$2.2 R_D = 3.933 + 3.933 R_D - 2.2 R_D - 2.2 R_D^2$$

$$2.2 R_D^2 + 0.467 R_D - 3.933 = 0$$

$$R_D = \begin{cases} 1.23 \text{ M} > 0 \quad \checkmark \\ -1.4474 > 0 \quad \times \end{cases}$$

$$-1.4474 > 0 \quad \times$$

$$\therefore \boxed{R_D = 1.2351 \text{ k}\Omega}$$

$$\Rightarrow R_s = 1.333 - 1.2351$$

$$\boxed{R_s = 0.0982 \text{ k}\Omega}$$

Q4,

a) Assume SAT.

$$5 = 1 (V_{DS} - 0.8)^2$$

$$V_{DS} = 0.8 \pm \sqrt{5} = \begin{cases} 3.036 > 0.8V \\ -1.436 > 0.8V \end{cases}$$

$$k_n = \frac{0.1}{2} \times 20 = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$\Rightarrow V_{DS} = 3.036V$$


$$V_{DS} = 5 - (-3.036) = 8.036 > 3.036 - 0.8V$$

$$V_{DS} = 8.036V$$

$$I_D = 5 \text{ mA}$$

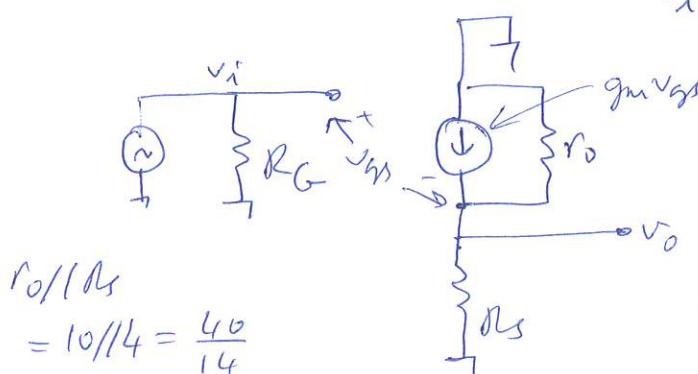b) $g_m = 2 \sqrt{1 \times 5} = 4.472 \text{ mA/V}$

$$r_o = \frac{1}{0.02 \times 5} = 10 \text{ k}\Omega$$



$$\begin{aligned} r_o // R_S &= 10 // 4 = \frac{40}{14} \\ &= 2.857 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} (r_o // R_S)$$


$$\frac{v_{gs}}{v_i} = \frac{1}{1 + g_m (r_o // R_S)}$$

$$v_o = g_m v_{gs} (r_o // R_S)$$

$$\therefore A_v = \frac{g_m (r_o // R_S)}{1 + g_m (r_o // R_S)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4.472 \times 2.857}{1 + 4.472 \times 2.857} = \frac{12.777}{13.777} \\ &= 0.9274 \end{aligned}$$

c)

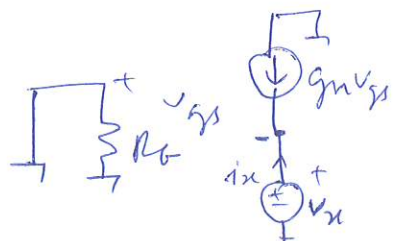

$$\begin{aligned} v_x &= -v_{gs} \\ i_x &= -g_m v_{gs} \end{aligned} \Rightarrow \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m}$$

$$\therefore R_o = r_o // \frac{1}{g_m} = 10 // \frac{1}{4.472}$$

$$\begin{aligned} &= 10 // 0.2236 = 0.2187 \text{ k}\Omega \\ &= 218.7 \Omega \end{aligned}$$

d) $A_v = \frac{v_{in}}{v_i + v_{in}} \times \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{500}{10 + 500} \times 0.9274$

$$= 0.98 \times 0.9274 = 0.909$$

e) When $R_L = \infty$ $A_{oc} = \frac{g_m r_o}{1 + g_m r_o} = \frac{4.472 \times 10}{1 + 4.472 \times 10} = \frac{44.72}{45.72} = 0.978$